


Signalkonditionering.

Operationfors-tærkerne er TL082.

På Pot1 og Pot2 kan man juster klippespændingen.


På pot 3 justeres Uout.

Pot 1 og Pot 2 kan være et stereo-pot.

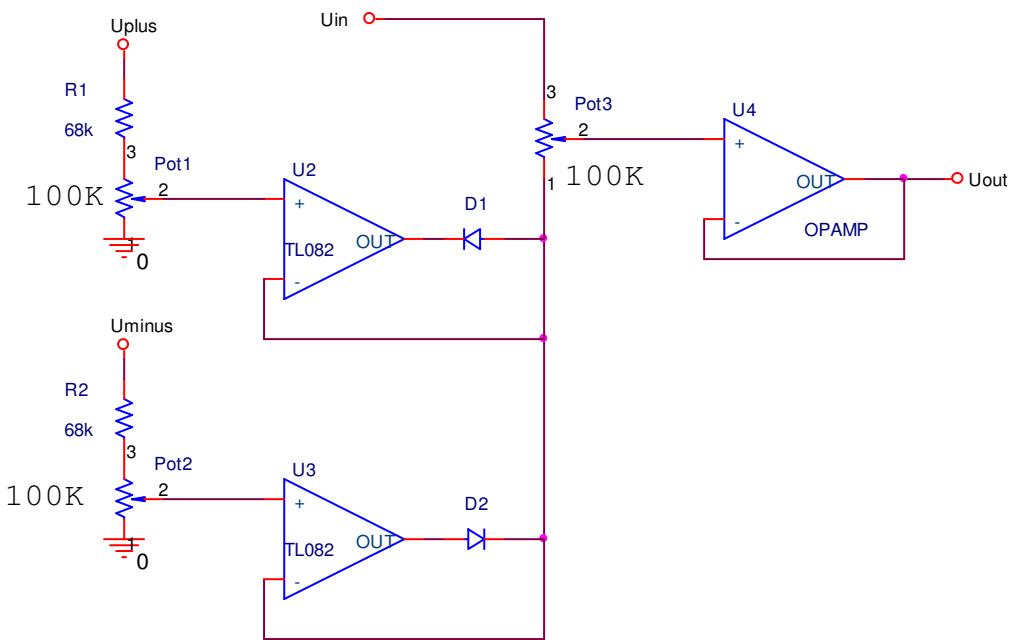


Guitar signal ???

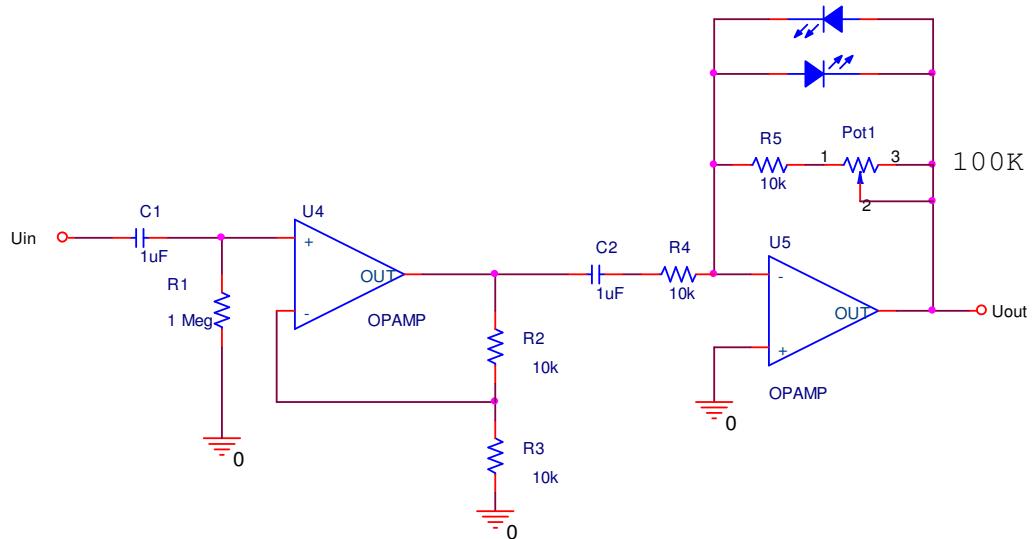Der anvendes fx lysdioder som Clipping-dioder.



Justerbar saturation niveauer.

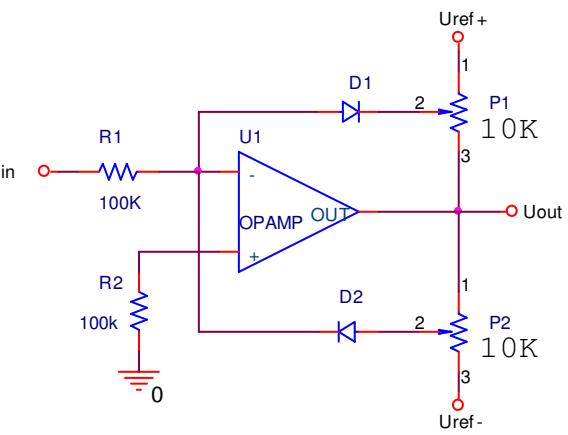

Spændingskontrolleret saturation niveauer.

Ulimit kan fx være en lavfrekvent sinus-signal,

”wow-wow-wow”

$$U_{out} = -1 * (U_{limit} + 1,4) ??$$

